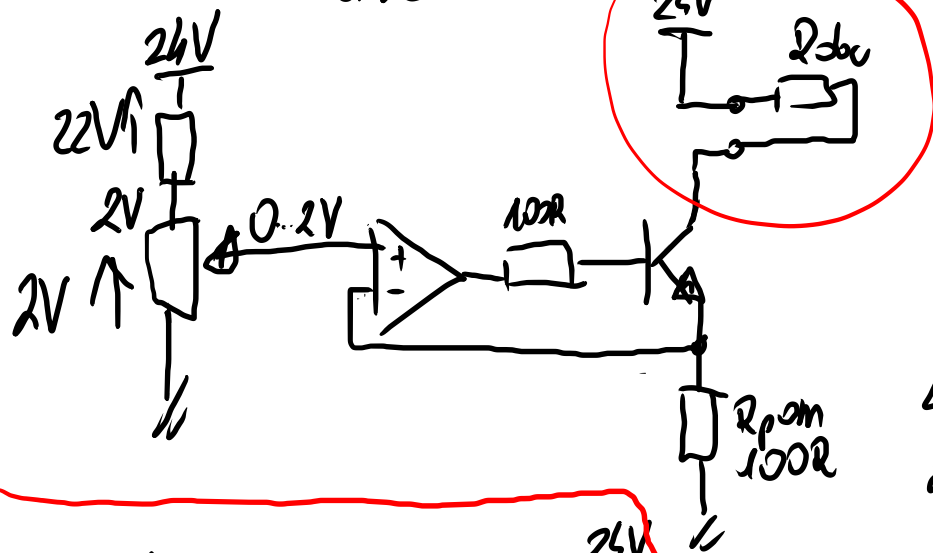


0.20mA



$$4 \dots 20 \text{mA} \rightarrow 0.4 - 2 \text{V}$$

$$0.20 \text{mA} \rightarrow \underline{0.2 \text{V}}$$

$$4 \text{mA} \rightarrow U_{R_{pon}} = 4 \text{mA} \cdot 100 \text{k} = \underline{0.4 \text{V}}$$

$$20 \text{mA} \rightarrow U_{R_{pon}} \rightarrow \underline{2 \text{V}}$$

$$\begin{matrix} IN^+ \\ IN^- \end{matrix} \leq V^+$$

LM358

0: $V^+ - 2 \text{V}$

Input Common Mode

Output voltage 0: $V^+ - 2 \text{V}$

$V^+ = 24 \text{V}$

ICM 0: 22V

0V 0: 22V

zakres IN^+
 IN^-

$V^+ = 5 \text{V}$

$IN^+ \quad IN^- \quad 0: 3 \text{V}$

rail-to-rail

— " — input
— " — output

