

Sprawozdanie 4

Jan Bronicki

1 Cel ćwiczenia

Cel ćwiczenia to obliczenie parametrów, przeprowadzenie symulacji oraz wyznaczenie wykresów charakteryzujących układy sterowania NPN i PNP (4-20 mA).

Dobrane 3 różne wartości R_{pom} to 10Ω, 50Ω, 250Ω. Rezystancja obciążenie $R_{obc} = 1kΩ$.

2 Moduł 4-20mA, Tranzystor NPN

2.1 R_{pom}

Napięcia do sterowania:

$$U_{pom,4mA} = 4mA \cdot 10Ω = 0.04V$$

$$U_{pom,20mA} = 20mA \cdot 10Ω = 0.2V$$

Dobranie rezystorów (prąd $I_1 = 4mA$):

$$R_1 = \frac{23.8V}{4mA} = 5.95kΩ$$


$$R_2 = \frac{0.04V}{4mA} = 10Ω$$

$$R_{ptm} = \frac{0.16V}{4mA} = 40Ω$$


Maksymalne wartości rezystancji obciążenie:

$$R_{MAX,4mA} = \frac{24V - 0.1V - 0.04V}{4mA} = 5965Ω$$


$$R_{MAX,20mA} = \frac{24V - 0.1V - 0.2V}{20mA} = 1193Ω$$

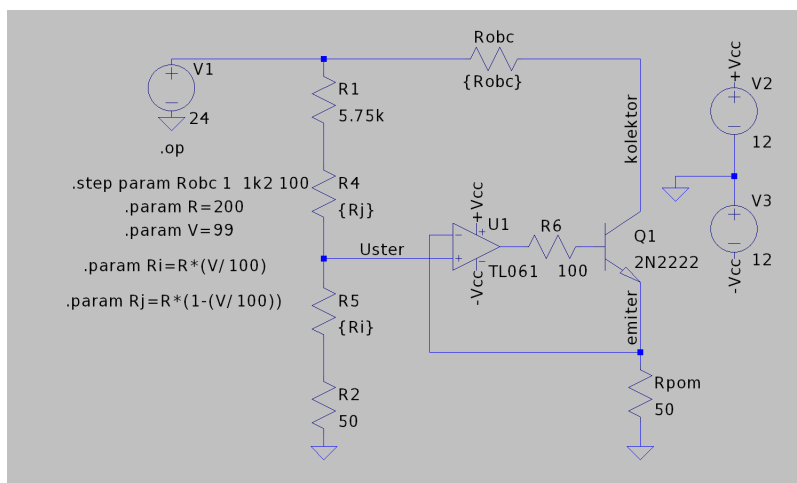


Rysunek 1: Schemat NPN

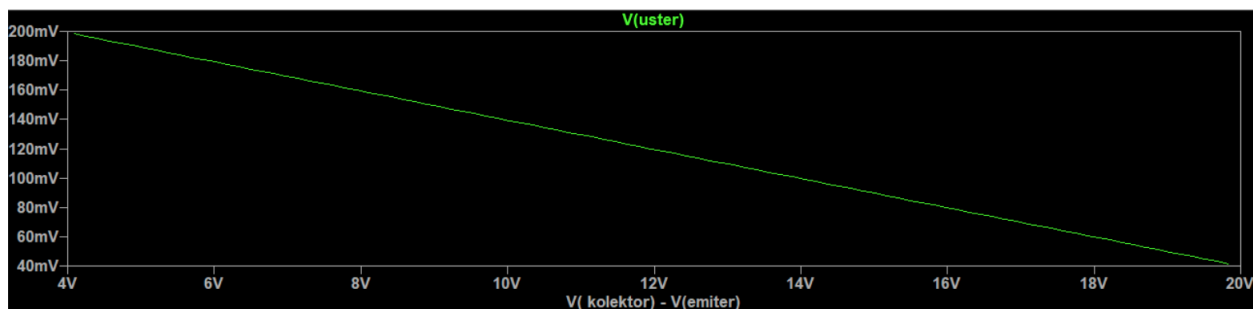

Rysunek 2: $U_{ster}(U_{ce})$

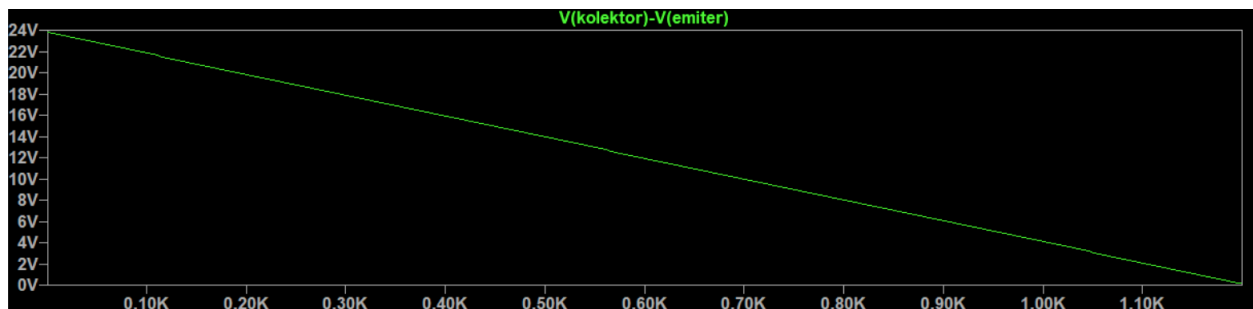

Rysunek 3: $U_{ce}(R_{obce})$

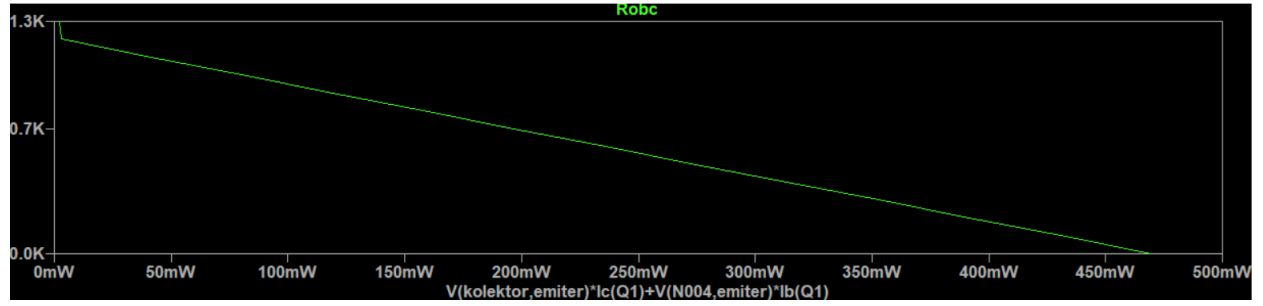

Rysunek 4: $R_{obc}(P_{diss})$

2.2 $R_{pom} = 50\Omega$

Napięcia sterujące układem:

$$U_{pom,4mA} = 4mA \cdot 50\Omega = 0.2V$$

$$U_{pom,20mA} = 20mA \cdot 50\Omega = 1V$$

Dobranie rezystorów (przyjmuję prąd $I_1 = 4mA$):

$$R_1 = \frac{23V}{4mA} = 5.75k\Omega$$


$$R_2 = \frac{0.2V}{4mA} = 50\Omega$$

$$R_{ptn} = \frac{0.8V}{4mA} = 200\Omega$$


Maksymalne wartości rezystancji obciążenia:

$$R_{MAX,4mA} = \frac{24V - 0.1V - 0.2V}{4mA} = 5925\Omega$$


$$R_{MAX,20mA} = \frac{24V - 0.1V - 1V}{20mA} = 1145\Omega$$

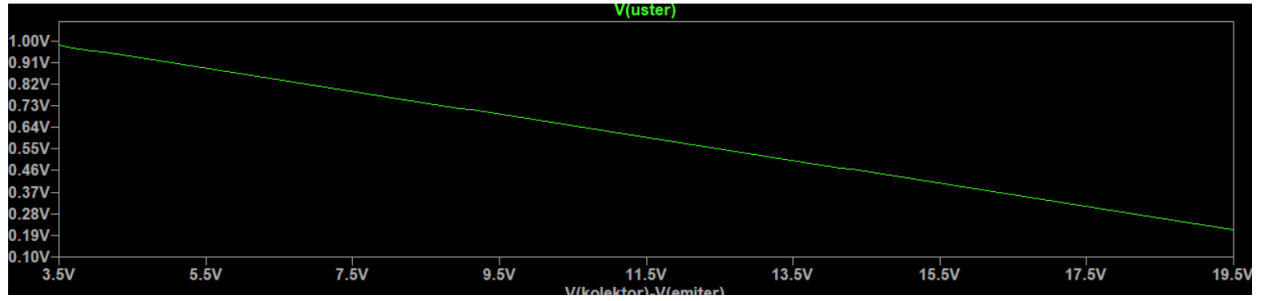

Rysunek 5: $U_{strer}(U_{ce})$

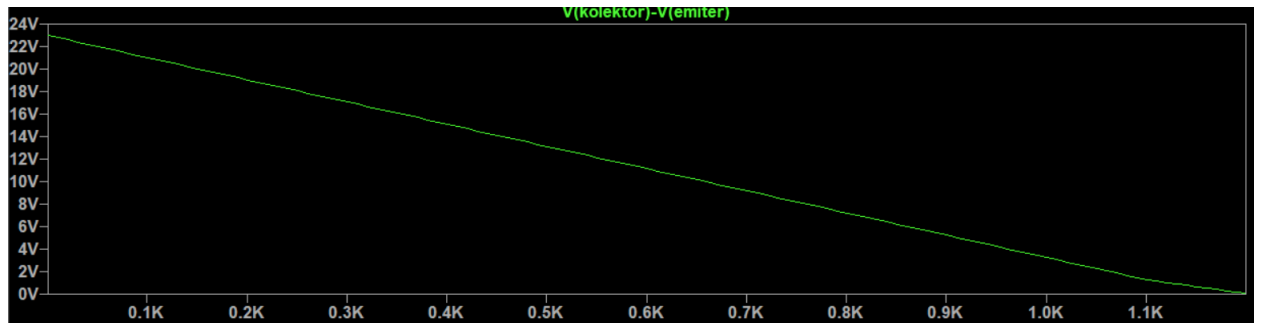

Rysunek 6: $U_{ce}(R_{obc})$

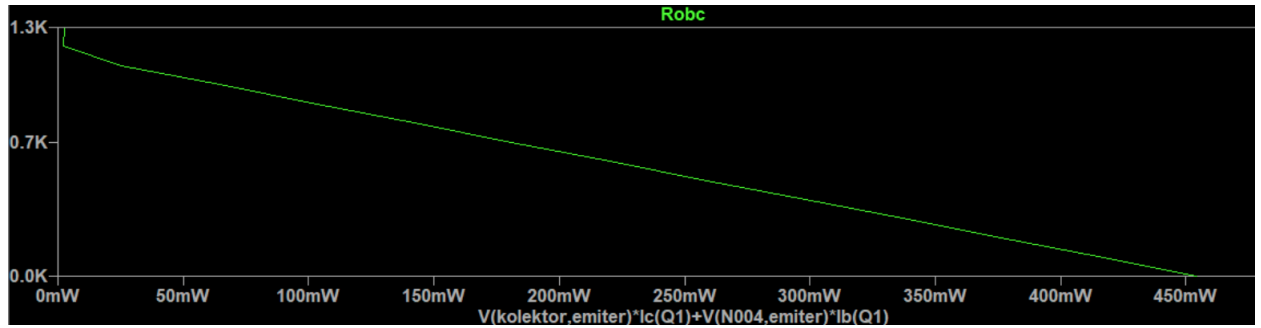

Rysunek 7: $R_{obc}(P_{diss})$

2.3 $R_{pom} = 250\Omega$

Napięcia sterujące:

$$U_{pom,4mA} = 4mA \cdot 250\Omega = 1V$$

$$U_{pom,20mA} = 20mA \cdot 250\Omega = 5V$$

Dobranie rezystorów ($I_1 = 4mA$):

$$R_1 = \frac{19V}{4mA} = 4.75k\Omega$$


$$R_2 = \frac{1V}{4mA} = 250\Omega$$

$$R_{ptn} = \frac{4V}{4mA} = 1k\Omega$$


Maksymalne wartości rezystancji obciążenia:

$$R_{MAX,4ma} = \frac{24V - 0.1V - 1V}{4mA} = 5725\Omega$$


$$R_{MAX,20mA} = \frac{24V - 0.1V - 5V}{20mA} = 945\Omega$$

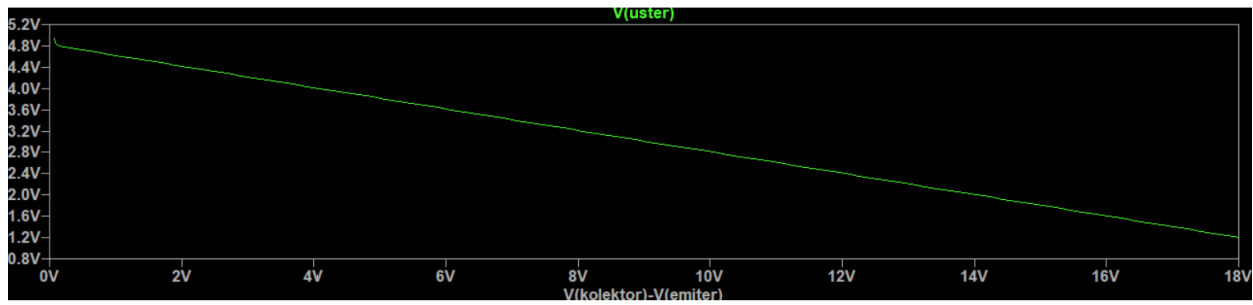

Rysunek 8: $U_{strer}(U_{ce})$

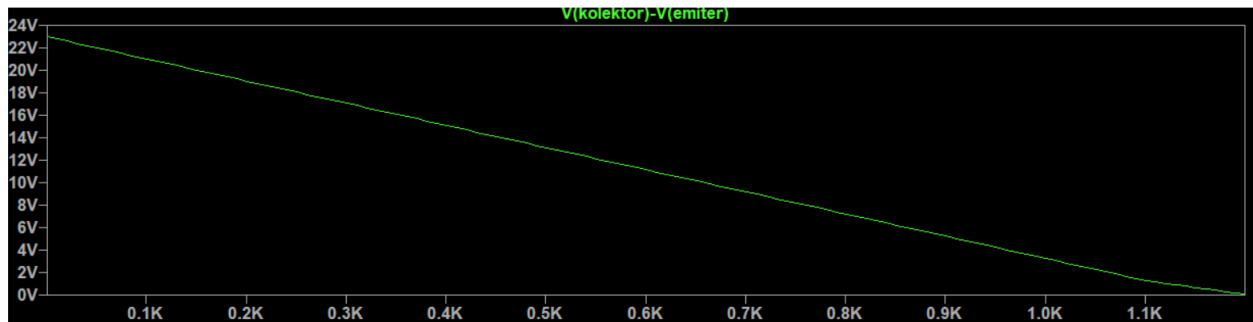


Rysunek 9: $U_{ce}(R_{obc})$

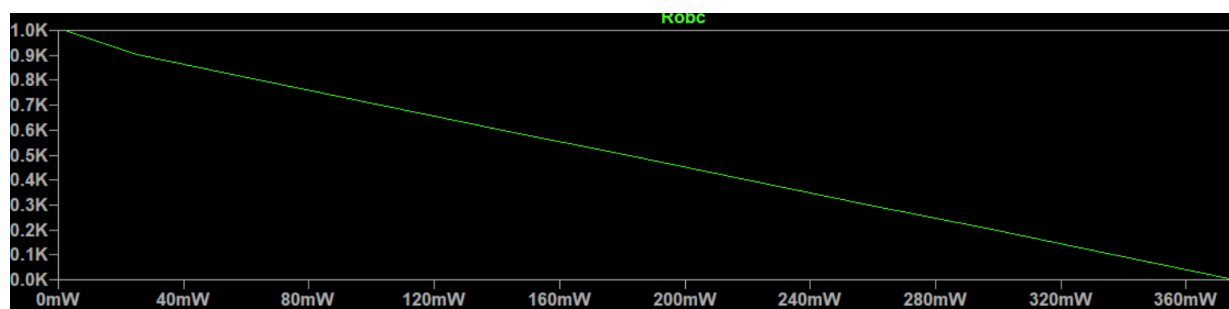

Rysunek 10: $R_{obc}(P_{diss})$

3 Moduł 4-20mA, Tranzystor PNP

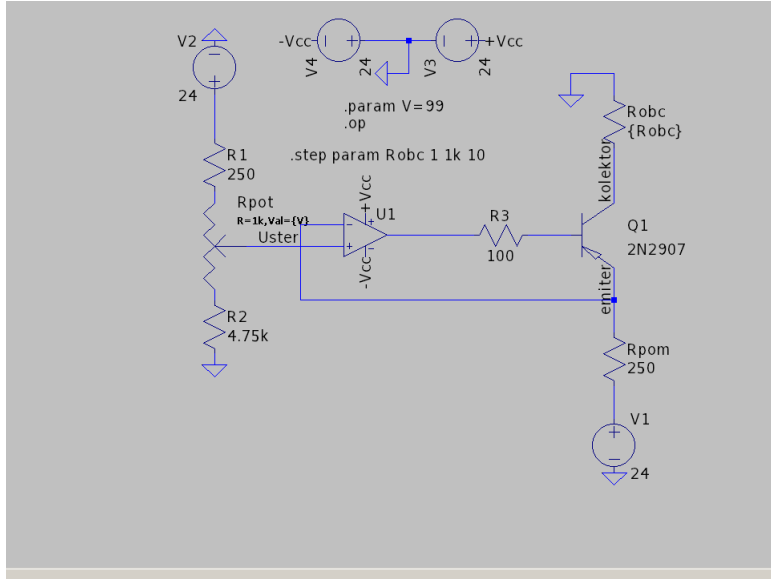

Rysunek 11: Układ z tranzystorem PNP

3.1 $R_{pom} = 10\Omega$

Napięcia sterujące:

$$U_{pom,4mA} = 24V - 4mA \cdot 10\Omega = 23.96V$$

$$U_{pom,20mA} = 24V - 20mA \cdot 10\Omega = 23.98V$$

Dobranie rezystorów ($I_1 = 4mA$):

$$R_1 = \frac{0.04V}{4mA} = 10\Omega$$


$$R_2 = \frac{23.8V}{4mA} = 5.95k\Omega$$

$$R_{ptn} = \frac{0.16}{4mA} = 40\Omega$$


Maksymalne wartości rezystancji obciążenia:

$$R_{MAX,4mA} = \frac{24V - 0.1V - 0.04V}{4mA} = 5965\Omega$$


$$R_{MAX,20mA} = \frac{24V - 0.1V - 0.2V}{20mA} = 1193\Omega$$

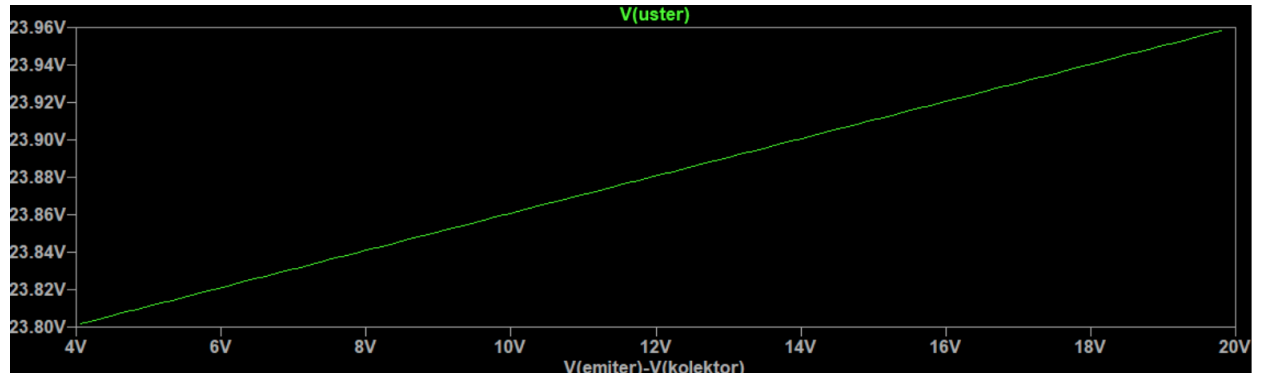

Rysunek 12: $U_{strer}(U_{ce})$

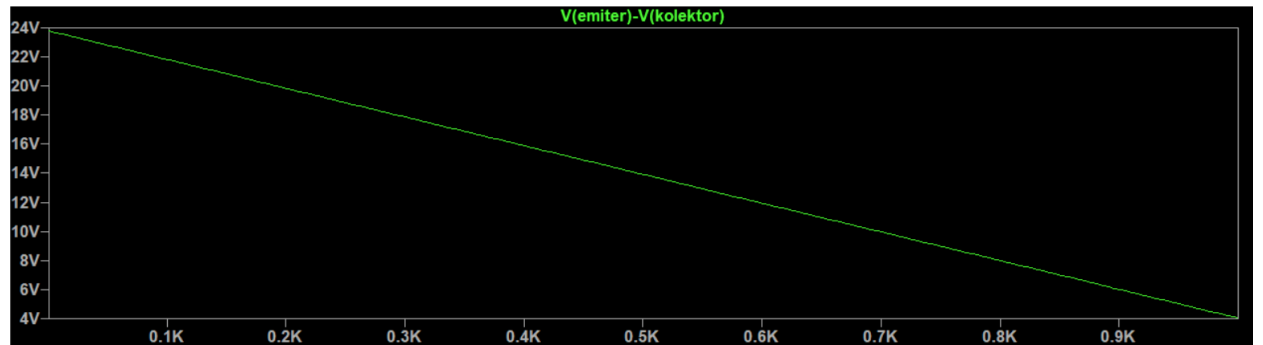

Rysunek 13: $U_{ce}(R_{obc})$

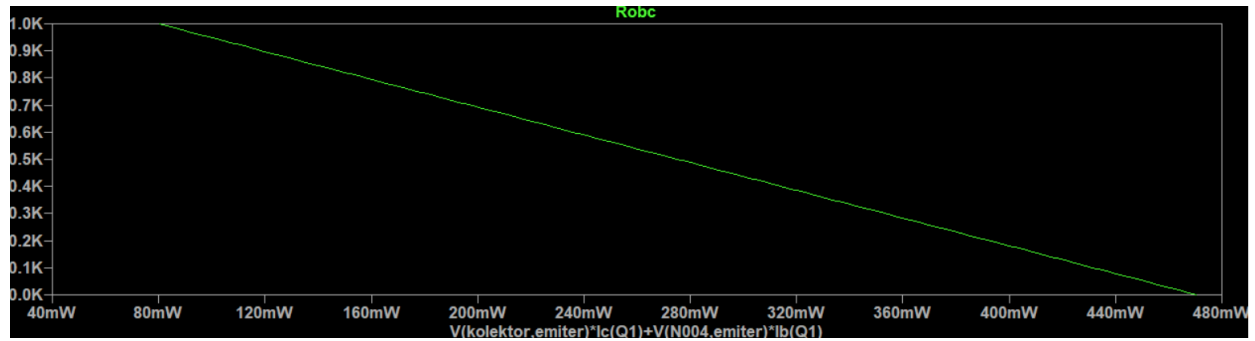

Rysunek 14: $R_{obc}(P_{diss})$

3.2 $R_{pom} = 50\Omega$

Napięcia sterowania:

$$U_{pom,4mA} = 24V - 4mA \cdot 50\Omega = 23.80V$$

$$U_{pom,20mA} = 24V - 20mA \cdot 50\Omega = 23V$$

Dobranie rezystorów ($I_1 = 4mA$):

$$R_1 = \frac{0.02V}{4mA} = 50\Omega$$


$$R_2 = \frac{23V}{4mA} = 5.75k\Omega$$

$$R_{ptn} = \frac{0.8V}{4mA} = 200\Omega$$


Maksymalne wartości rezystancji obciążenia:

$$R_{MAX,4mA} = \frac{24V - 0.1V - 0.2V}{4mA} = 5925\Omega$$


$$R_{MAX,20mA} = \frac{24V - 0.1V - 1V}{20mA} = 1145\Omega$$

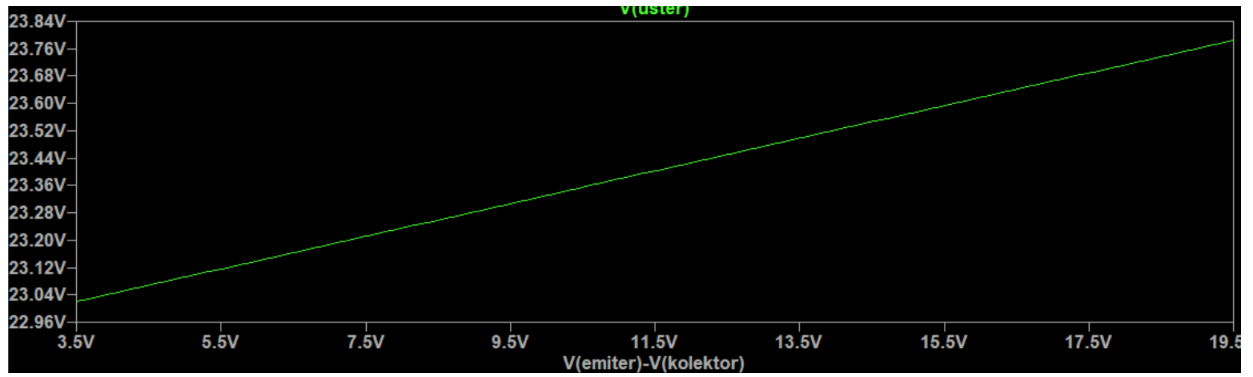

Rysunek 15: $U_{strer}(U_{ce})$

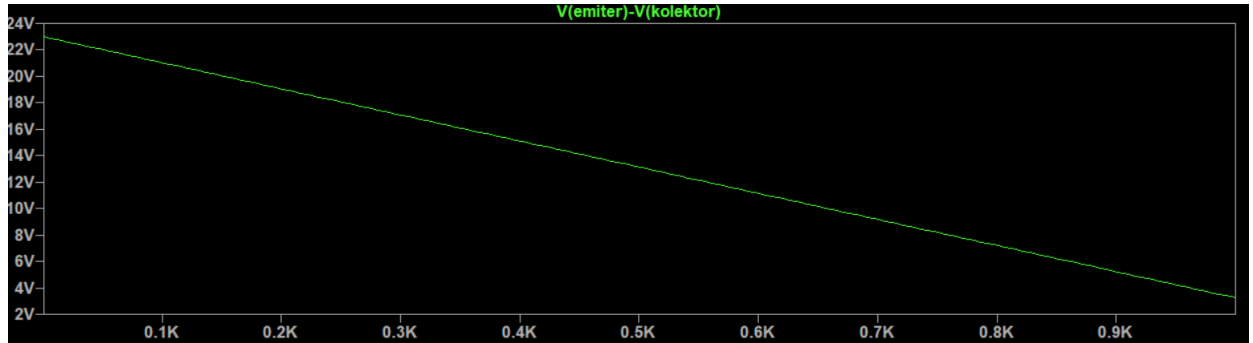

Rysunek 16: $U_{ce}(R_{obc})$

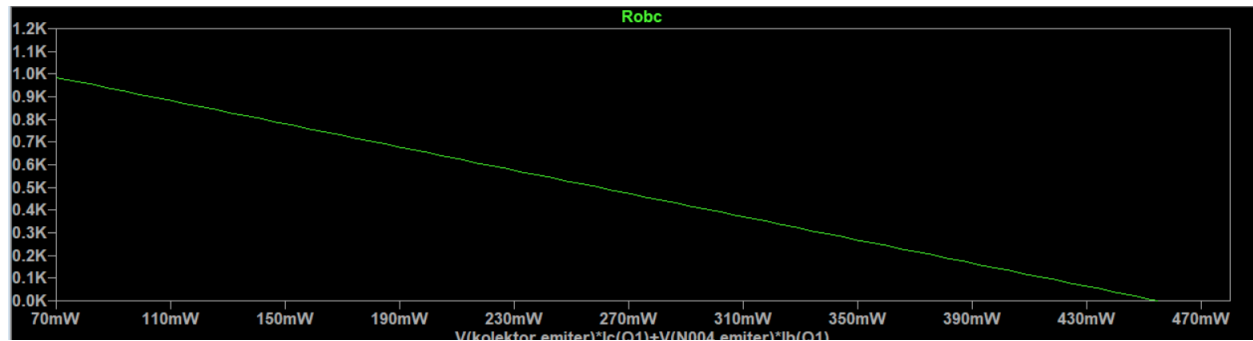

Rysunek 17: $R_{obc}(P_{diss})$

3.3 $R_{pom} = 250\Omega$

Napięcia sterowania:

$$U_{pom,4mA} = 24V - 4mA \cdot 250\Omega = 23V$$

$$U_{pom,20mA} = 24V - 20mA \cdot 250\Omega = 19V$$

Dobranie rezystorów ($I_1 = 4mA$):

$$R_1 = \frac{1V}{4mA} = 250\Omega$$


$$R_2 = \frac{19V}{4mA} = 4.75k\Omega$$

$$R_{ptn} = \frac{4V}{4mA} = 1k\Omega$$


Maksymalne wartości rezystancji obciążenia:

$$R_{MAX,4mA} = \frac{24V - 0.1V - 1V}{4mA} = 5725\Omega$$


$$R_{MAX,20mA} = \frac{24V - 0.1V - 5V}{20mA} = 945\Omega$$

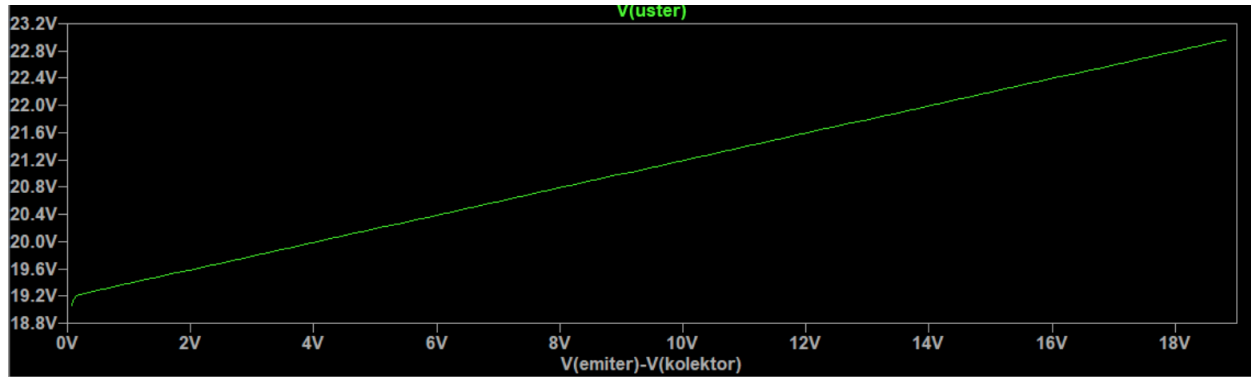

Rysunek 18: $U_{strec}(U_{ce})$

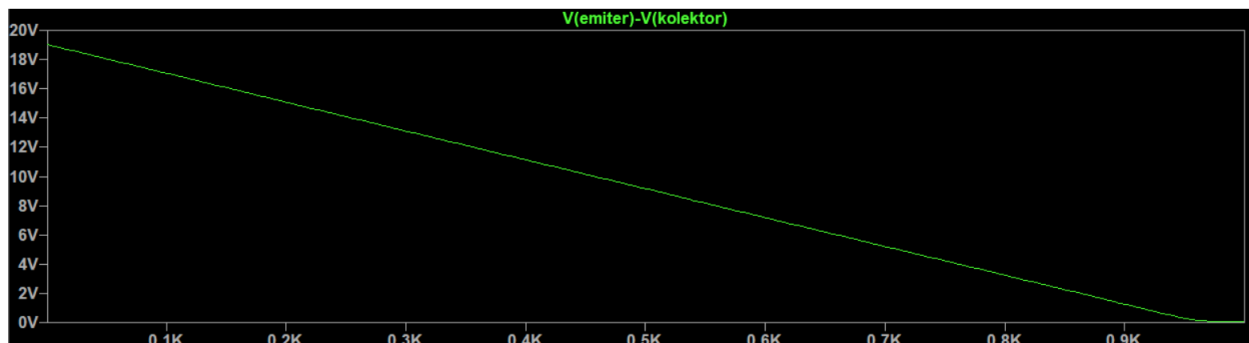

Rysunek 19: $U_{ce}(R_{obc})$

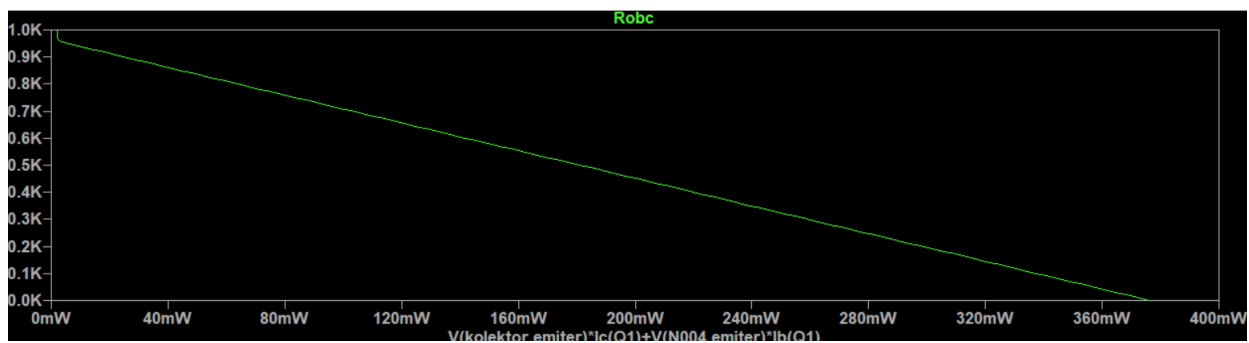

Rysunek 20: $R_{obc}(P_{diss})$

4 Wnioski

Układami z tranzystorami NPN można dobrze sterować na niższych napięciach niż układami z tranzystorami PNP. Maxymalne wartości rezystancji obciążenia dla R_{pom} są identyczne dla układów z tranzystorem NPN i PNP, dlatego układy są symetryczne. Sterowanie potencjometrem jest odwrotne w zależności od użytego tranzystora.